

## hw3

December 18, 2024

```
[1]: import numpy as np
```

```
[2]: def parallel(*resistances):  
      return 1 / sum(1/r for r in resistances)
```

```
[3]: # 3-1  
      clm = 0.1  
      CGS = 20 * 10**-15 # F  
      CGD = 10 * 10**-15 # F  
      CDB = 5 * 10**-15 # F  
      I_D = 1 * 10**-3 # A  
      gm = 20 * 10**-3 # S  
      Rs = 1 * 10**3 # Ohm  
  
      ro = 1 / (clm * I_D)  
  
      Rout = parallel(1 / gm, ro, ro)  
      Av = - gm * parallel(1 / gm, ro, ro)  
      Cx = CGD * (1 - Av)  
      Cy = CGD * (1 - 1/Av)  
      Cin = Cx + CGS  
      Cout = Cy + CDB + CGS  
      win = 1 / (Rs * Cin)  
      wout = 1 / (Rout * Cout)  
      fin = win / (2 * np.pi)  
      fout = wout / (2 * np.pi)  
      np.format_float_scientific(fin, precision=2), np.format_float_scientific(fout,  
      ↪precision=2)
```

```
[3]: ('3.99e+09', '7.13e+10')
```

```
[4]: # 3-2  
      Rsig = 100 * 10**3 # Ohm  
      gm = 2 * 10**-3 # S  
      RL = 5 * 10**3 # Ohm  
      ro = 20 * 10**3 # Ohm  
      CL = 40 * 10**-15 # F  
      CGS = 30 * 10**-15 # F
```

```

CGD = 5 * 10**-15 # F

Av = - gm * parallel(ro, RL)
Rout = parallel(ro, RL)
Cx = CGD * (1 - Av)
Cy = CGD * (1 - 1/Av)
Cin = Cx + CGS
Cout = Cy + CL
fin = 1 / (2 * np.pi * Rsig * Cin)
fout = 1 / (2 * np.pi * Rout * Cout)
np.format_float_scientific(fin, precision=2), np.format_float_scientific(fout,
↪precision=2)

```

[4]: ('2.12e+07', '8.72e+08')

```

[5]: # 3-3
# (a)
CGS = 30 * 10**-15 # F
CL = 40 * 10**-15 # F
gm = 2 * 10**-3 # S
RL = 5 * 10**3 # Ohm

w = 1 / (RL * CL)
np.format_float_scientific(w, precision=2)

```

[5]: '5.e+09'

```

[6]: # (b)
db = 20 * np.log10(gm ** 2 * RL ** 2)
w1 = 1 / (RL * (CL + CGS))
w2 = 1 / (RL * CL)
np.format_float_scientific(db, precision=2), np.format_float_scientific(w1,
↪precision=2), np.format_float_scientific(w2, precision=2)

```

[6]: ('4.e+01', '2.86e+09', '5.e+09')

```

[7]: # 3-4
PCGS = 80 * 10**-15 # F
PCGD = 70 * 10**-15 # F
PCDB = 10 * 10**-15 # F
NCGS = 50 * 10**-15 # F
NCGD = 40 * 10**-15 # F
NCDB = 10 * 10**-15 # F
gm = 10 * 10**-3 # S
Rs = 2 * 10**3 # Ohm

Av = -10

```

```

Cx = NCGD * (1 - Av)
Cy = NCGD * (1 - 1/Av)
Cin = NCGS + Cx
Cout = NCDB + Cy + PCDB + PCGS
Rout = np.abs(Av / gm)
fin = 1 / (2 * np.pi * Rs * Cin)
fout = 1 / (2 * np.pi * Rout * Cout)
np.format_float_scientific(fin, precision=2), np.format_float_scientific(fout,
↪precision=2)

```

[7]: ('1.62e+08', '1.11e+09')

```

[8]: # 3-5
#  $C_n = - (1 - A_v) / (C_x)$ 
Cn = np.abs((Cx + NCGS) / (1 - np.abs(Av)))
np.format_float_scientific(Cn, precision=2)

```

[8]: '5.44e-14'